

1/ On considère un montage amplificateur non-inverseur.
Compléter le tableau suivant. $V_{\text{sat}} = 14 \text{ V}$

$U_e \text{ (V)}$	2	4	6
$U_s \text{ (V)}$		12	
G	4		
$R_1 \text{ (k}\Omega\text{)}$	1,0		2,2
$R_2 \text{ (k}\Omega\text{)}$		9,4	6,9

2/ Déterminer soigneusement l'équation de la droite ci-contre

